

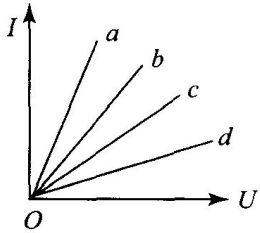


课程基本信息																					
课例编号	018	学科	物理	年级	高二	学期	上学期														
课题	导体的电阻																				
教科书	书名：物理必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 年 月																				
学生信息																					
姓名	学校			班级		学号															
课后练习																					
1. 下列说法中正确的是() A. 由 $R=U/I$ 知道，一段导体的电阻跟它两端的电压成正比，跟通过它的电流成反比 B. 由 $I=U/R$ 知道，通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比 C. 比较几只定值电阻的 $I-U$ 图象可知，电流相同时，电压较小的图象属于阻值较大的那个电阻 D. 导体的电流越大，电阻就越小 2. 有 a、b、c、d 四只电阻，它们的 $I-U$ 关系如图所示，则图中电阻最大的是  A. a B. b C. c D. d 3. 有一个电学元件，测得其电流和电压的对应值如下表所示，请作出该电学元件的伏安特性曲线，并指出该元件是线性元件还是非线性元件？ <table><tr><td>I/mA</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>U/V</td><td>2.18</td><td>4.36</td><td>8.71</td><td>13.08</td><td>17.45</td><td>21.80</td></tr></table>								I/mA	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	U/V	2.18	4.36	8.71	13.08	17.45	21.80
I/mA	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0															
U/V	2.18	4.36	8.71	13.08	17.45	21.80															

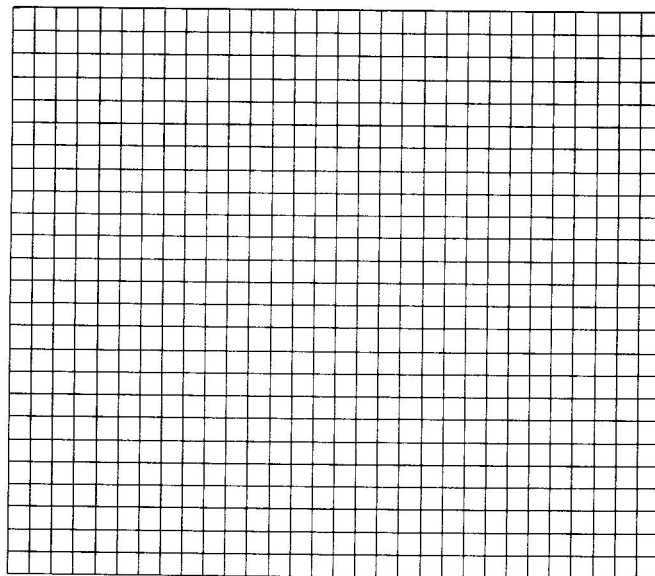

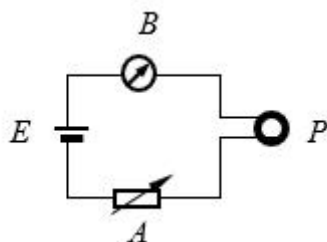4. 一根均匀的电热丝，与电源相连，电流为 I 。将它对折后接到同一电源上，电流为_____。
5. 有一根粗细均匀的电阻丝，当加 2V 电压时，通过电阻丝的电流为 4A，现把电阻丝均匀拉长，然后加 1V 电压，这时通过电阻丝的电流恰为 0.5A。则电阻丝拉长后的长度应是原来的_____倍。
6. 如图， P 是金属铂制成的探头(随温度的升高电阻率增大)， B 是灵敏电流计， E 是恒定电源。若将 P 置入高温物体中(如炼钢炉)，可以通过其电阻率的变化来测定温度。则当 B 偏转的角度最大时，应是
- A. 温度最高
 - B. 温度最低
 - C. 由变阻器 A 的接法来确定最高还是最低
 - D. 由变阻器 A 的接法和电源的正负极性来确定最高还是最低



答案:

1.B

2.D

3.略

4.4I

5.2

6.B