

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ022	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	实验：练习使用多用电表						
教科书	书名：普通高中教科书物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 6 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 下列关于多用电表使用的说法中，正确的是 A. 使用多用电表时，将红表笔插入“+”插孔，黑表笔插入“-”插孔 B. 多用电表中电阻的 0Ω 刻度线与电流 $0A$ 刻度线重合 C. 电阻的刻度线是不均匀的，直流电压的刻度线也是不均匀的 D. 实验结束后，应将选择开关旋至“OFF”挡或交变电压最高挡 2. 下列关于多用电表电阻挡的使用说法，正确的是 A. 使用电阻挡时，电流从红笔流出，黑笔流入 B. 为了减小测量误差，应尽量选择合适的挡位，使表针指向表盘中间附近 C. 第一次选择挡位时需进行欧姆调零再进行测量，再次换挡后可直接测量 D. 测电阻时，不必将电阻从电路中断开，可以在通电状态下测量它的阻值 3. 下列关于多用电表直流电流挡的使用说法，正确的是 A. 应将多用电表串联在待测电路中来测量直流电流 B. 测量直流电流时，电流从红表笔流入，从黑表笔流出 C. 在不确定被测电流大小的情况下，应选择最小量程开始测试，再逐级增大量程 D. 在测量直流电流时，黑表笔接触高电势端，红表笔接低电势端 4. 使用多用电表的电阻挡来检测二极管，下列说法中正确的是 A. 二极管正、反向电阻阻值几乎相同 B. 红笔接触二极管正极，黑笔接触二极管负极，测得阻值很大 C. 红笔接触二极管正极，黑笔接触二极管负极，测得阻值较小 D. 可以使用多用电表的直流电流挡，直接检测二极管的单向导电性 5. 下列关于使用多用电表进行测量的说法中，正确的是 A. 测量直流电压时，红表笔应接高电势端，黑表笔应接低电势端 B. 测量直流电流时，红表笔应接高电势端，黑表笔应接低电势端 C. 测量电阻前应先选择倍率，再将两表笔短接，转动欧姆调零旋钮使指针指到 0Ω D. 测量定值电阻阻值时，两手应分别接触红黑表笔的金属部分							

答案:

1. AD 2. B 3. AB 4. B 5. ABC