

B. 该电吹风中电动机的内电阻为 440Ω

C. 吹热风时电热丝的功率为 990W

D. 吹热风时通过电热丝的电流为 4A


5. 如图所示电路，电源电动势为 E ，内阻为 r 。当开关 S 闭合后，小型直流电动机 M 和指示灯 L 都恰能正常工作。已知指示灯 L 的电阻为 R_0 ，额定电流为 I ，电动机 M 的线圈电阻为 R ，则下列说法中正确的是

A. 电动机的额定电压为 IR

B. 电动机的输出功率为 $IE - I^2R$

C. 电源的输出功率为 $IE - I^2r$

D. 整个电路的热功率为 $I^2(R_0 + R + r)$

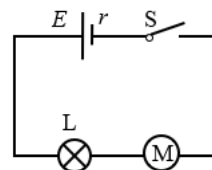

答案：

1. D

2. C

3. D

4. D

5. CD

