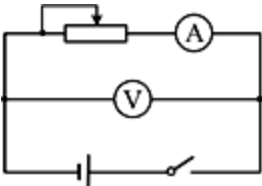
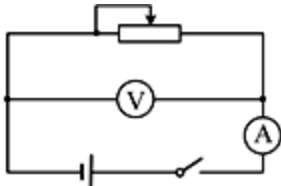


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ0 28	学 科	物理	年 级	高 二	学 期	上
课题	实验：电池电动势和内阻的测量第二课时						
教科书	书名：普通高中物理教科书物理必修 3 出版社：人民教育出版社 出版日期：2018 年 8 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。 (1) 应该选择的实验电路是图 1 中的_____（选填“甲”或“乙”）。   图1 (2) 现有电流表（0~0.6A）、开关和导线若干，以及以下器材： A. 电压表（0~15V） B. 电压表（0~3V） C. 滑动变阻器（0~50Ω） D. 滑动变阻器（0~500Ω） 实验中电压表应选用_____；滑动变阻器应选用_____。（选填相应器材前的字母） (3) 某位同学记录的 6 组数据如下表所示，其中 5 组数据的对应点已经标在图 2 的坐标纸上，请标出余下一组数据对应点，并画出 $U-I$ 图线。							

序号	1	2	3	4	5	6
电压 U (V)	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.10
电流 I (A)	0.060	0.120	0.240	0.260	0.360	0.480

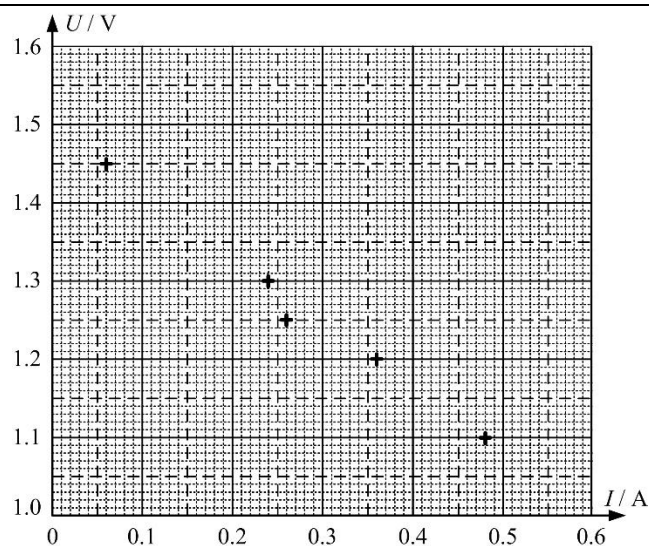


图2

- (4) 根据 (3) 中所画图线可得出干电池的电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ V,
内电阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω 。
- (5) 实验中, 随着滑动变阻器滑片的移动, 电压表的示数 U 及干电池的
输出功率 P 都会发生变化。图 3 的各示意图中正确反映 $P-U$ 关系的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

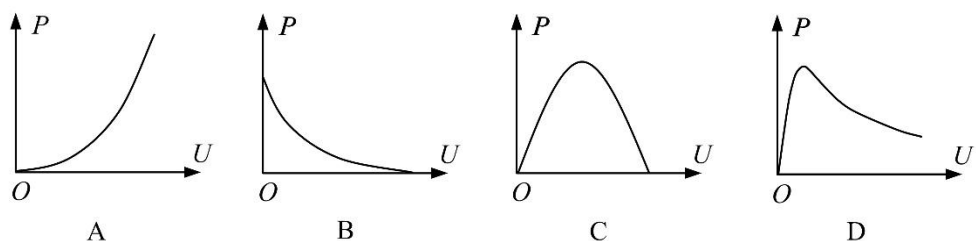


图3

1.

(1) 甲


(2) B、C

(3) 如答图

(4) 1.50 (1.49~1.51)

0.83 (0.81~0.85)

(5) C

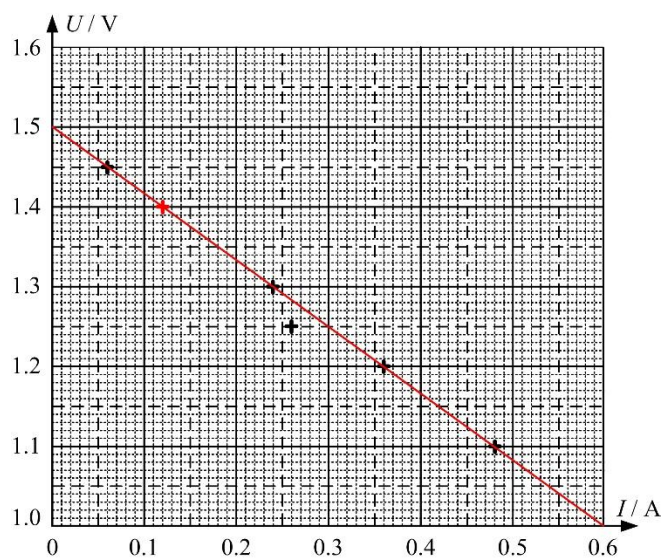

答图

