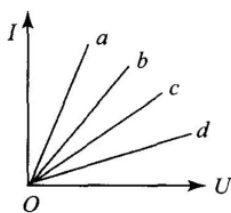


1 下列说法中正确的是(的电流成反比于阻值较大的那个电阻)


- A. 由 $R = U/I$ 知道，一段导体的电阻跟它两端的电压成正比，跟通过它
- B. 由 $I = U/R$ 知道，通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比
- C. 比较几只定值电阻的 $I-U$ 图象可知，电流相同时，电压较小的图象属
- D. 导体的电流越大，电阻就越小

2 有a、b、c、d 四只电阻，它们的 $I-U$ 关系如图所示，则图中电阻最大的是



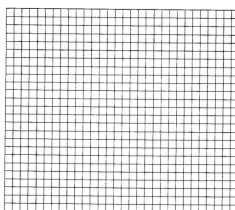- A. a
- B. b
- C. c
- D. d


3 有一个电学元件，测得其电流和电压的对应值如下表所示，请作出该电学元件的伏安特性曲线，并指出该元件是线性元件还是非线性元件？



4 一根均匀的电热丝，与电源相连，电流为 I 。将它对折后接到同一电源上，电流为_____。

5 有一根粗细均匀的电阻丝，当加2V 电压时，通过电阻丝的电流为4A，现把电阻丝均匀拉长，然后加1V 电压，这时通过电阻丝的电流恰为0.5A。则电阻丝拉长后的长度应是原来的_____倍。

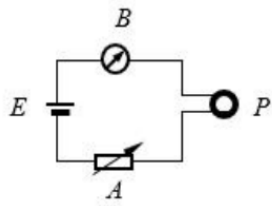- 6 如图， P 是金属铂制成的探头(随温度的升高电阻率增大)， B 是灵敏电流计， E 是恒定电源。若将 P 置入高温物体中(如炼钢炉)，可以通过其电阻率的变化来测定温度。则当 B 偏转的角度最大时，应是



- A. 温度最高
- B. 温度最低
- C. 由变阻器 A 的接法来确定最高还是最低
- D. 由变阻器 A 的接法和电源的正负极性来确定最高还是最低