

参考答案

答案： 2.由 R_x ，故 $R_x \gg R_A$ ，故应采用电流表内接法，即图甲，而电路更精确， $R_{x\text{甲}}$ 更接近待测电阻的真实值。内接法中测得电阻实际等于 R_x 和 R_A 的内阻之和，故 $R_{x\text{甲}}$ 大于真实值。 3. (1) ACDFH
(2) 外