

学习目标

- 1.分析得出串联和并联电路的电流、电压和电阻关系。
- 2、应用串、并联电路的规律分析限流电路和分压电路调节电路电压的效果，并分析电压表和电流表的改装原理。

课前学习任务

阅读教材，回顾初中由实验得到的串联和并联电路的电流、电压关系。

课上学习任务

【学习任务一】

推导并联电路的总电流等于各支路的电流之和。

【学习任务二】

推导并联电路的总电压与各支路电压相等。

【学习任务三】

推导限流电路电路调节电路电压的范围。

【学习任务四】

计算把表头改装成电流表需要并联的电阻值。

推荐的学习资源

1. 教材 2.