

参考答案

答案：1.1: 1: 3: 4; 1: 2: 3: 84.灯泡会逐渐变暗。分析：灯泡两端电压越大，通过灯泡的电流越大，灯泡越亮；通过两端电压越小，则灯泡越暗。由于电路总电压不变， R_0 为定值电阻， R_1 与 R_L 并联电阻越大，灯泡L两端电压也越大。根据： $I_{并} = \frac{U}{R_{并}}$ ， R_L 为定值，随着滑片向右滑动， R_1 逐渐增大， $I_{并}$ 逐渐减小，灯泡两端电压也逐渐降低，灯泡逐渐变暗。减小，