

1 下列关于多用电表使用的说法中，正确的是

- A. 使用多用电表时，将红表笔插入“+”插孔，黑表笔插入“-”插孔
- B. 多用电表中电阻的 0Ω 刻度线与电流 $0A$ 刻度线重合
- C. 电阻的刻度线是不均匀的，直流电压的刻度线也是不均匀的
- D. 实验结束后，应将选择开关旋至“OFF”挡或交变电压最高挡

【答案】

答案： 1. AD 2. B 3. AB 4. B 5. ABC

2 下列关于多用电表电阻挡的使用说法，正确的是

- A. 使用电阻挡时，电流从红笔流出，黑笔流入
- B. 为了减小测量误差，应尽量选择合适的挡位，使表针指向表盘中间附近
- C. 第一次选择挡位时需进行欧姆调零再进行测量，再次换挡后可直接测量
- D. 测电阻时，不必将电阻从电路中断开，可以在通电状态下测量它的阻值

3 下列关于多用电表直流电流挡的使用说法，正确的是

- A. 应将多用电表串联在待测电路中来测量直流电流
- B. 测量直流电流时，电流从红表笔流入，从黑表笔流出
- C. 在不确定被测电流大小的情况下，应选择最小量程开始测试，再逐级增大量程
- D. 在测量直流电流时，黑表笔接触高电势端，红表笔接低电势端

4 使用多用电表的电阻挡来检测二极管，下列说法中正确的是

- A. 二极管正、反向电阻阻值几乎相同
- B. 红笔接触二极管正极，黑笔接触二极管负极，测得阻值很大
- C. 红笔接触二极管正极，黑笔接触二极管负极，测得阻值较小
- D. 可以使用多用电表的直流电流挡，直接检测二极管的单向导电性

5 下列关于使用多用电表进行测量的说法中，正确的是

- A. 测量直流电压时，红表笔应接高电势端，黑表笔应接低电势端
- B. 测量直流电流时，红表笔应接高电势端，黑表笔应接低电势端
- C. 测量电阻前应先选择倍率，再将两表笔短接，转动欧姆调零旋钮使指针指到 0Ω

D. 测量定值电阻阻值时，两手应分别接触红黑表笔的金属部分