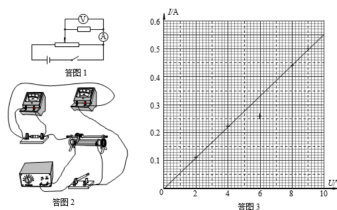


**参考答案**

答案： 1. D 2. CD 3. BC 4. D 5. (1) D、F； (2) 电路图如答图1 所示，实验电路如答图2 所示； (3) 描点及连线如答图3 所示；



(4) 18.0 (17.5~18.5)