

1 关于电源电动势大小的说法，正确的是（ ）

- A. 同一种电池，体积越大，电动势也越大
- B. 电动势的大小表示电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小
- C. 电路断开时，电源的非静电力做功为0，电动势并不为0
- D. 电路中电流越大，电源的非静电力做功越多，电动势也越大

2 一组铅蓄电池的电动势为4.8 V，内阻不为零，以下说法中正确的是（ ）

- A. 电路中每通过1 C 电荷量，铅蓄电池能把4.8 J 的化学能转变为电能
- B. 体积大的铅蓄电池比体积小的铅蓄电池的电动势大
- C. 电路中每通过1 C 电荷量，铅蓄电池内部非静电力做功为4.8 J
- D. 该铅蓄电池把其他形式能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为

1.5 V)的强

3 将电动势为3.0 V 的电源接入电路中，测得电源两极间的电压为 2.4 V，当电路中有6 C 的电荷流过时，求：(1)有多少其他形式的能转化为电能 (2)外电路中有多少电能转化为其他形式的能 (3)内电路中有多少电能转化为其他形式的能