

1 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。（1）应该选择的实验电路是图1 中的（选填“甲”或“乙”）。（2）现有电流表（0~0.6A）、开关和导线若干，以及以下器材： 实验中电压表应选用 ； 滑动变阻器应选用 。（选填相应器材前的字母）（3）某位同学记录的6 组数据如下表所示，其中5 组数据的对应点已经标在图2 的坐标纸上，请标出余下一组数据对应点，并画出 $U-I$ 图线。序号 电压 U (V) 1.45 电流 I (A) （4）根据（3）中所画图线可得出干电池的电动势 $E=$ V，内电阻 $r=$ $\square$ 。（5）实验中，随着滑动变阻器滑片的移动，电压表的示数 U 及干电池的输出功率 P 都会发生变化。图3 的各示意图中正确反映 $P-U$ 关系的是。（1）甲（2）（3）如答图（4）1.50（1.49~1.51）

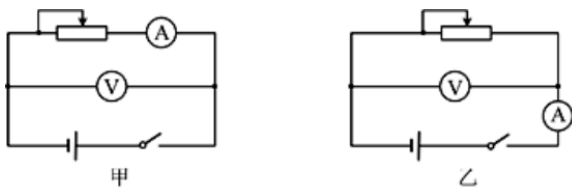


图1

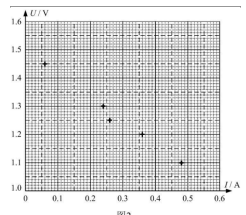


图2


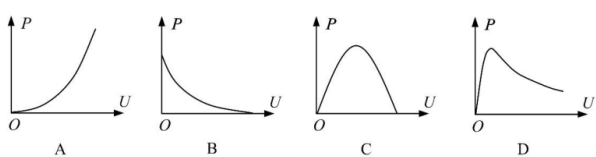


图3

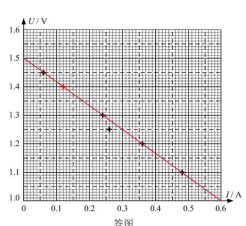

答图

- A. 电压表（0~15V）

B. 电压表（0~3V）

C. 滑动变阻器（0~50 $\square$ ）

D. 滑动变阻器（0~500 $\square$ ）
- 0 83（0.81~0.85）

（5）C